
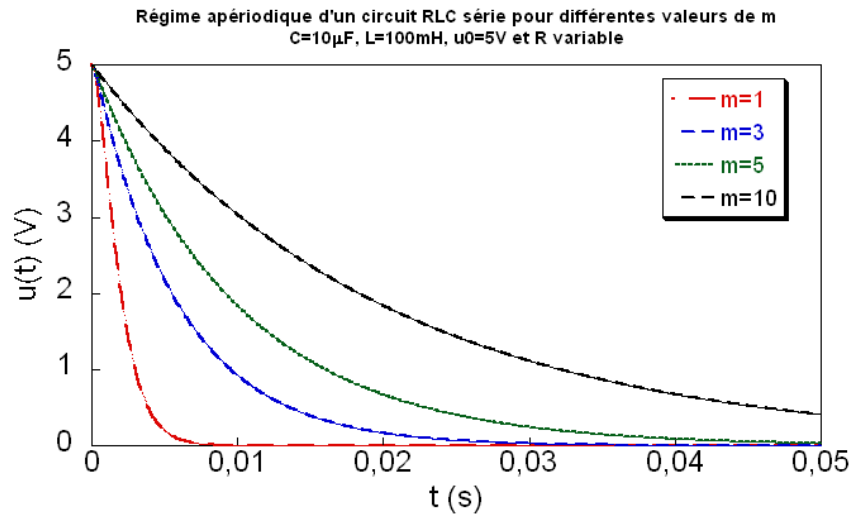


Simulations de régimes libres d'un circuit RLC série

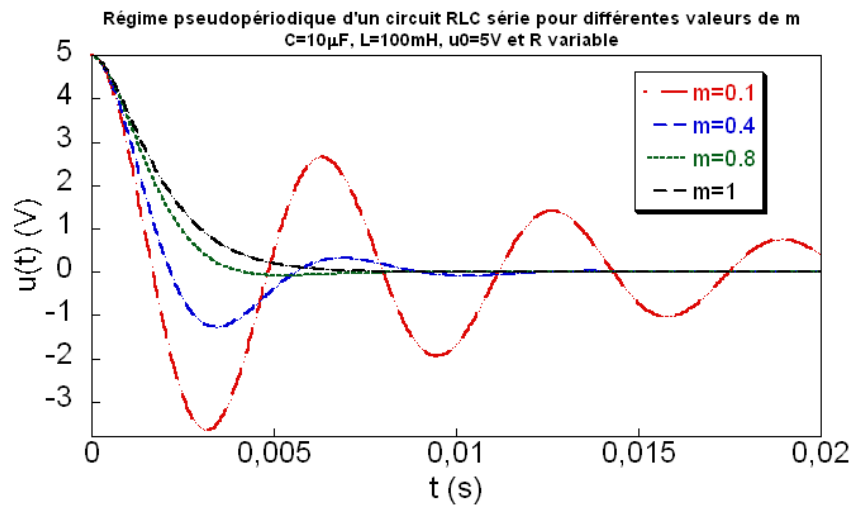Régime apériodique $m > 1$ ou $Q < \frac{1}{2}$



Régime pseudopériodique $m < 1$ ou $Q > \frac{1}{2}$



Comparaison des trois régimes

